

INSTITUTO SUPERIOR de ENGENHARIA de LISBOA
Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

2.º Semestre Letivo 2020/2021

Computação Física 2.º Trabalho Prático



Grupo nº: 7

Alunos:

Duarte Domingues nº 45140

Rui Correa nº 42156

Índice

Objetivos	1
Introdução.....	2
Desenvolvimento	3
Quantidade de bits de cada registo	3
Quantidade de bits dos <i>Address Bus</i> e <i>Data Bus</i> das memórias de dados e de código	4
Módulo da memória de dados.....	4
Módulo da memória de código.....	4
Codificação das instruções.....	5
Módulo funcional baseado na técnica de encaminhamento de dados.....	6
<i>Program Counter</i>	7
Registos	8
Memória de dados	9
ALU	9
Módulo de controlo	10
Especificação das entradas e saídas do módulo de controlo	11
Tabela EPROM.....	12
Simulação da arquitetura desenhada no arduino	13
Programas de teste	15
Programa 1.....	15
Programa 2.....	15
Programa 3.....	16
Programa 4.....	16
Programa adição de dois valores introduzidos pelo utilizador	17
Código em anexo	18
Conclusões	30
Bibliografia	31

Índice de figuras

Figura 1 - Conjunto de instruções do CPU	1
Figura 2 - Quantidade de bits dos registos	3
Figura 3 - Arquitetura do microprocessador	4
Figura 4 - Codificação das instruções.....	5
Figura 5 - Módulo funcional.....	6
Figura 6 - Módulo Program Counter.....	7
Figura 7 - Módulo SelPC0.....	8
Figura 8 - Conjunto de registos.....	8
Figura 9 - Escrita e leitura da memória de dados	9
Figura 10 - ALU.....	9
Figura 11 - Módulo de controlo	10
Figura 12 - Tabela de entrada e saídas do módulo de controlo	11
Figura 13 - Tabela EPROM.....	12
Figura 14 - Montagem realizada na simulação em arduino	13

Objetivos

Este trabalho prático tem como objetivo o desenvolvimento dum microprocessador baseado na arquitetura de Harvard. O microprocessador irá ser realizado a partir de dispositivos *hardware* estudados e implementado no trabalho prático anterior, como por exemplo, *multiplexers*, registos e comparadores.

A tabela seguinte ilustra as diferentes instruções que o microprocessador irá executar:

Instrução	Funcionalidade
MOV A,#constante6	A = constante6
MOV A, Rn	A = Rn
MOV Rn, A	Rn = A
CLRC	C = 0
NOT A	A = A/
AND A, Rn	A = A and Rn
OR A, Rn	A = A or Rn
SUBB A, Rn	A = A – Rn - C
ADDC A, Rn	A = A + Rn + C
MOV A, @Rn	A = M(Rn)
MOV @Rn, A	M(Rn) = A
JM rel5	Se (Sinal) PC+= rel5
JP rel5	Se (Sinal/) PC+= rel5
JC rel5	Se (C) PC+= rel5
JNC rel5	Se (C/) PC+= rel5
JZ rel5	Se (Zero) PC+= rel5
JNZ rel5	Se (Zero/) PC+= rel5
JMP end6	PC= end6

Figura 1 - Conjunto de instruções do CPU

Introdução

Um microprocessador é uma máquina *hardware* que executa instruções lidas sequencialmente da memória de código. Uma instrução é uma ação ou conjunto de ações que desencadeiam uma transferência de informação, como por exemplo, uma operação aritmética ou uma operação lógica.

O microprocessador implementado baseia-se na arquitetura de Harvard, neste tipo de arquitetura os dados e os códigos estão em memórias diferentes. O microprocessador poderia também ter sido desenhado para integrar uma arquitetura Von Newman, uma arquitetura em que os dados e códigos estão misturados numa memória física.

A maior vantagem de ter *buses* separados para instruções e para dados é o CPU conseguir aceder instruções e ler / escrever dados simultaneamente.

A memória de código é responsável por guardar as diferentes instruções dos programas e a memória de dados as diferentes variáveis.

Os *buses* são um conjunto de linhas de comunicação que permitem a comunicação entre dispositivos, como o CPU e as memórias, para as diferentes memórias os buses têm as seguintes funcionalidades:

Memória de dados:

- *Data bus* - carrega dados entre a memória de dados e o processador.
- *Address bus* – carrega os endereços dos dados do processador para a memória de dados.

Memória de código:

- *Data bus* – carrega instruções da memória de código para o processador.
- *Address bus* – carrega os endereços das instruções do processador para a memória de código.

O microprocessador irá à parte das memórias e da unidade central de processamento, composta por diferentes registos, ter uma máquina de unidade aritmética e lógica (ALU) e uma unidade de controlo.

A ALU é responsável por realizar as operações aritméticas e lógicas do microprocessador como a soma de dois valores.

A unidade de controlo permite controlar todos os sinais de controlo do microprocessador, controlando o movimento de instruções e dados dentro do sistema.

Desenvolvimento

Quantidade de bits de cada registo

O CPU tem registos internos, que permitem armazenar informação. Os diferentes registos utilizados no microprocessador são implementados à custa de flip-flops do tipo D, tendo uma entrada D e uma saída Q.

Cada registo tem associado um sinal de *enable*, este sinal permite especificar se é possível ou não guardar informação no registo.

Na tabela seguinte pode ser observada a quantidade de bits que os diferentes registos do sistema permitem armazenar.

Registos	Número de bits
Registo RN 0	6 bits
Registo RN 1	6 bits
Registo A	6 bits
<i>Program Counter</i>	6 bits
<i>Flags C, Z, S</i>	1 bit

Figura 2 - Quantidade de bits dos registos

- O registo A tem que ter 6 bits devido à instrução MOV A, #constante6 (Registo A fica com o valor da #constante6), sendo constante6 um número a 6 bits.
- Os registos Rn (R0 e R1) tem que ter 6 bits cada devido à instrução MOV RN, A (O registo Rn fica com o valor do registo A), pois está a ser movido para um dos registos RN um valor a 6 bits.
- Program Counter tem que ter tamanho de 6 bits devido à instrução (PC = *end6*), sendo que nesta instrução está a ser movido um número absoluto a 6 bits para o registo PC.
- As *flags* têm apenas um bit, pois cada uma só pode ter dois valores possíveis (0 ou 1).

Quantidade de bits dos *Address Bus* e *Data Bus* das memórias de dados e de código

Módulo da memória de dados

- *Address Bus* – 6 bits, tem que ser igual ao conjunto de bits do registo RN.
- *Data Bus* – 6 bits, tem que ser igual ao conjunto de bits do registo A.

A memória de dados tem que ter dimensão 64 (2^6), pois o seu endereçamento está a ser realizado a 6 bits, com 6 bits é possível realizar 64 combinações possíveis. Dentro da memória de dados irão estar presentes valores a 6 bits, pois na memória de dados é guardado o valor presente nos registos A e Rn, sendo estes valores representados a 6 bits.

Módulo da memória de código

- *Address Bus* – 6 bits, tem que ser igual ao conjunto de bits do *Program Counter*.
- *Data Bus* – 9 bits, tem que ser igual ao tamanho da codificação das instruções.

Semelhantemente à memória de dados, a memória de código tem que ter dimensão 64 (2^6), pois o seu endereçamento está a ser realizado a 6 bits. Em contraste à memória de dados, os valores presentes na memória de código vão ser a 9 bits, pois a memória de código guarda as instruções do programa, que foram codificadas a 9 bits.

Na figura seguinte pode-se observar o esquema representativo da arquitetura realizada para o microprocessador baseado na arquitetura de Havard.

 


Figura 3 - Arquitetura do microprocessador

Codificação das instruções

Para que o CPU consiga executar diferentes instruções é necessário codificar cada instrução com uma combinação única de bits, de modo, a cada instrução ter uma identificação única no CPU.

As instruções do CPU dividem-se normalmente nas seguintes classes:

- **Instruções de transferência de informação** - Estas instruções são responsáveis pelas operações de leitura e de escrita em registos, contadores, *flags* e a leitura e a alteração de valores em dispositivos exteriores ao CPU, como a memória de dados.
- **Instruções Aritméticas ou lógicas** - Estas instruções são responsáveis por executar as operações aritméticas ou lógicas do CPU, sendo realizadas na ALU.
- **Instruções de Controlo** - Estas instruções servem para alterar a ordem sequencial de execução de instruções no CPU.

As instruções foram codificadas com nove bits, o menor número de bits possível, de forma a reduzir ao máximo o número de bits necessários para o *data bus* da memória de código.

Tentou-se codificar as diferentes instruções com o menor número de bits de distinção entre instruções, de modo, a minimizar o número de bits necessários para o módulo de controlo. Bits de distinção de instruções foram: D8, D7, D6, D5, D0.

Pode-se observar a codificação das instruções na tabela seguinte.

Instruções	Parâmetros	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
MOV A,#constante6	#const6	1	1	1	C5	C4	C3	C2	C1	C0
MOV A, Rn	RN	0	0	0	0	0	RN	0	0	0
MOV Rn, A	RN	0	0	0	0	0	RN	0	0	1
CLRC		0	0	0	1	0	0	0	0	0
NOT A		0	0	0	1	0	0	0	0	1
AND A, Rn	RN	0	0	1	0	0	RN	0	0	0
OR A, Rn	RN	0	0	1	0	0	RN	0	0	1
SUBB A, Rn	RN	0	0	1	1	0	RN	0	0	0
ADDC A, Rn	RN	0	0	1	1	0	RN	0	0	1
MOV A, @Rn	RN	0	1	0	0	0	RN	0	0	0
MOV @Rn, A	RN	0	1	0	0	0	RN	0	0	1
JM rel5	rel5	0	1	0	1	R4	R3	R2	R1	R0
JP rel5	rel5	0	1	1	0	R4	R3	R2	R1	R0
JC rel5	rel5	0	1	1	1	R4	R3	R2	R1	R0
JNC rel5	rel5	1	0	0	0	R4	R3	R2	R1	R0
JZ rel5	rel5	1	0	0	1	R4	R3	R2	R1	R0
JNZ rel5	rel5	1	0	1	0	R4	R3	R2	R1	R0
JMP end6	end6	1	1	0	E5	E4	E3	E2	E1	E0

Figura 4 - Codificação das instruções

Módulo funcional baseado na técnica de encaminhamento de dados

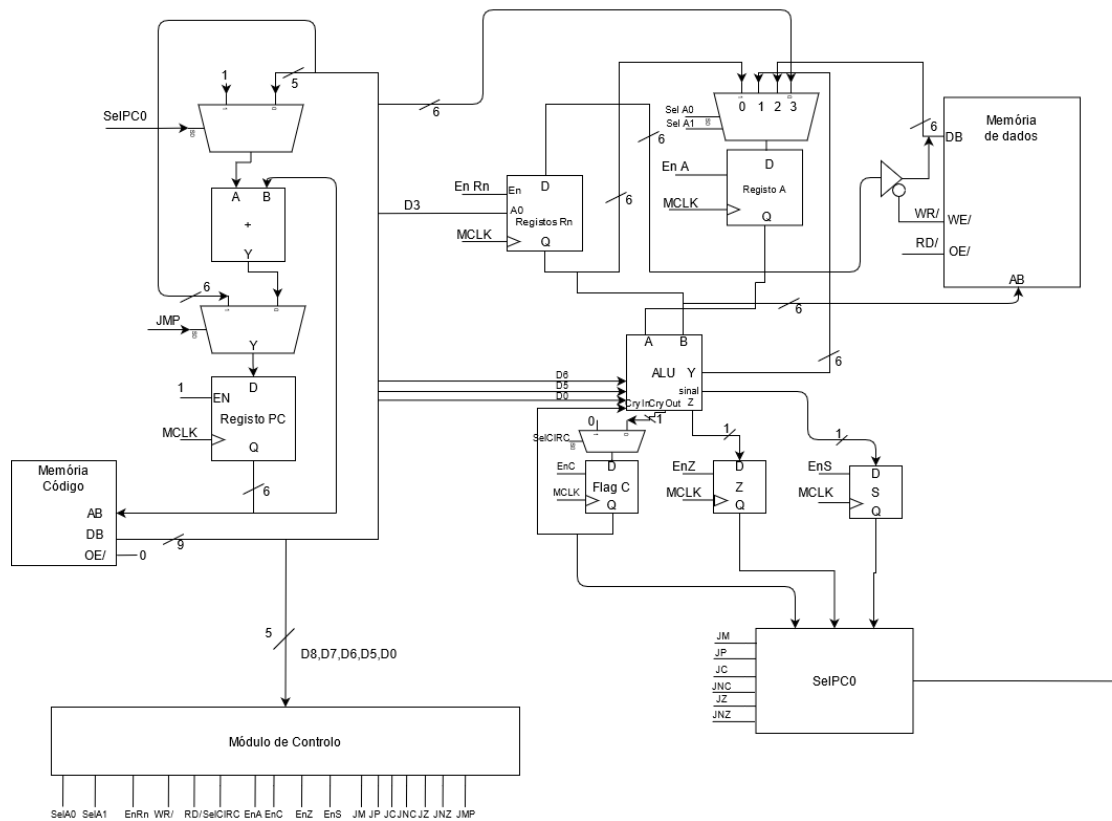


Figura 5 - Módulo funcional

Na figura apresentada acima pode-se observar o módulo funcional do CPU. O módulo funcional é um diagrama de blocos constituído por todos os dispositivos hardware disponíveis no CPU, neste caso são necessários os seguintes componentes:

- Memória de código
- Memória de dados
- Conjunto de registos RN
- Registrador A
- ALU
- *Flags C, Z e S*
- *Multiplexers*
- *Demultiplexers*
- Contador
- Módulo de controlo
- Módulo *Program Counter*
- Módulo complementar designado por SelPC0

O módulo funcional foi construído baseado nas diferentes instruções que o CPU tem que realizar, de acordo com a técnica de encaminhamento de dados.

Program Counter

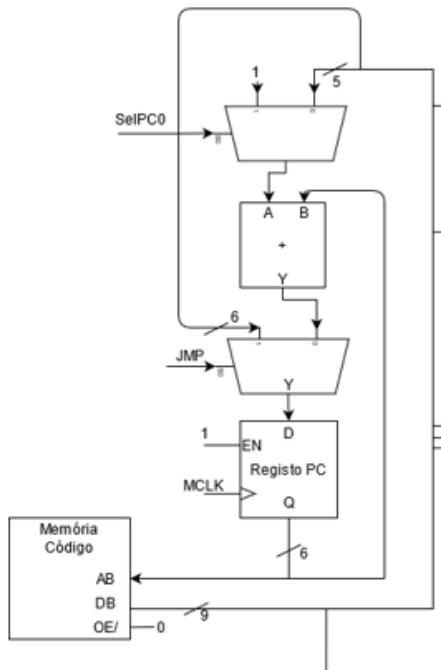


Figura 6 - Módulo Program Counter

O módulo *Program Counter* estabelece o valor do *address* bus da memória de código. O *Program Counter* tem um contador para incrementar ou decrementar as especificações da memória de código e um registo para guardar a posição atual.

A determinação dum novo valor no registo *Program Counter* acontece na transição ascendente do CLCK, sendo que os restantes registos do CPU só vão registar informação na transição descendente do CLCK.

O CPU programado tem um conjunto de instruções do tipo “*jump*” que permitem alterar a execução sequencial das instruções.

De modo a executar a maioria das instruções “*jump*”, respetivamente, JM, JP, JC, JNC, JZ e JNZ é necessário um *multiplexer* que segundo um bit seletor SelPC0, realiza a soma do valor atual do registo PC com o valor um, ou então, soma o valor atual do registo PC com um valor rel5. O valor do SelPC0 é definido por um circuito lógico, que é influenciado pelas *flags* C, Z e S e valores de sinais ativos do módulo de controlo.

A instrução JMP, ao contrário das outras instruções “*jump*”, atribui um valor absoluto ao registo *Program Counter*, logo irá ser delegado um novo endereço de forma absoluta à memória de código. Para a implementação do JMP, foi necessário um *multiplexer* que segundo um bit seletor JMP, que é uma saída

do módulo de controlo, permite seleccionar entre um valor proveniente do somador ou um valor absoluto a 6 bits.

O módulo responsável por original o valor para SelPC0 utilizado no *multiplexer* mencionado anteriormente tem a seguinte representação no módulo funcional e esquema lógico.

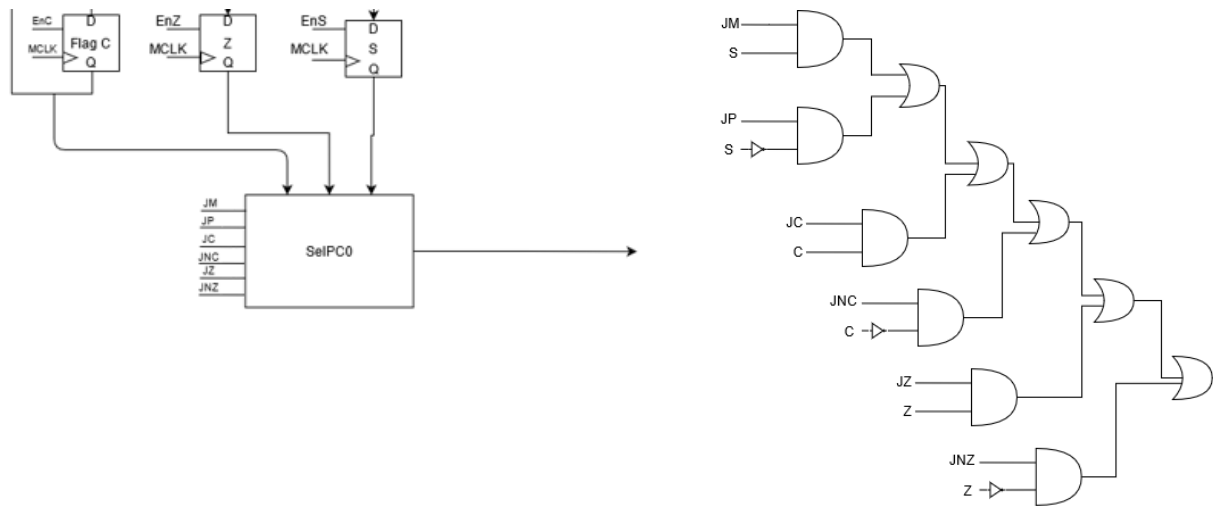


Figura 7 - Módulo SelPC0

Registos

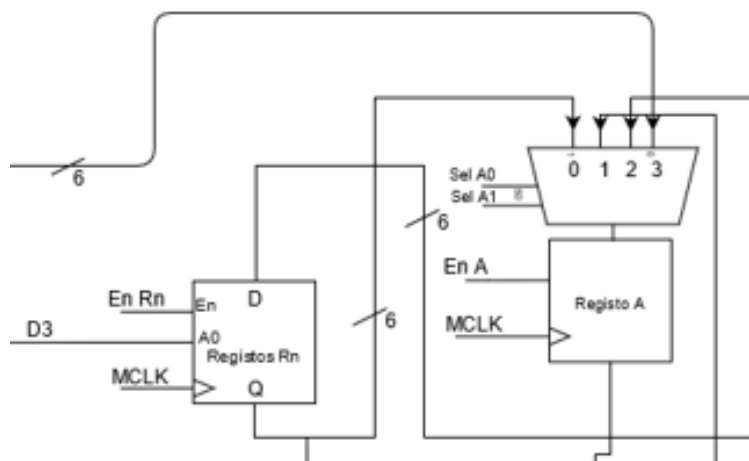


Figura 8 - Conjunto de registos

Para seleccionar os valores de entrada para o registo A é necessário um *multiplexer* 4x2. A transferência de dados entre os registos A e o conjunto de registos RN e a leitura e escrita na memória de dados são realizadas a partir de instruções do tipo MOV.

O registo específico (0 ou 1) do conjunto RN é seleccionado consoante o valor do bit D3 obtido do *data bus* da memória de código.

Memória de dados

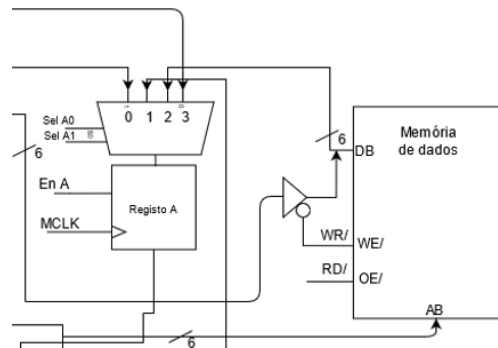


Figura 9 - Escrita e leitura da memória de dados

A memória de dados permite guardar as diferentes variáveis presentes no sistema, esta memória é do tipo RAM. Memória RAM (*Random Access Memory*) é um espaço de armazenamento de dados permitindo escrita e leitura.

Na figura acima pode-se observar a parte módulo funcional responsável por leitura e escrita na memória de dados. No caso de se querer escrever na memória de dados o sinal $WR/$ tem que estar a zero, assim como quando se quer ler da memória de dados o sinal $RD/$ tem que estar a zero.

ALU

 


Figura 10 - ALU

A ALU projetada implementa cinco operações, três lógicas e duas aritméticas, necessitando então três bits de seleção para determinar qual operação a ser realizada. A ALU tem duas entradas, a entrada A saída do registo A e a entrada B saída do conjunto de registos RN.

Estão presentes três *flags*, respetivamente:

- *Flag C* - *Flag* de indicador de erro, indica quando o limite de bits possível é excedido.
- *Flag Z* – Fica ativa se o resultado for igual ao zero.
- *Flag Sinal* – *Flag* indicadora de sinal.

Módulo de controlo

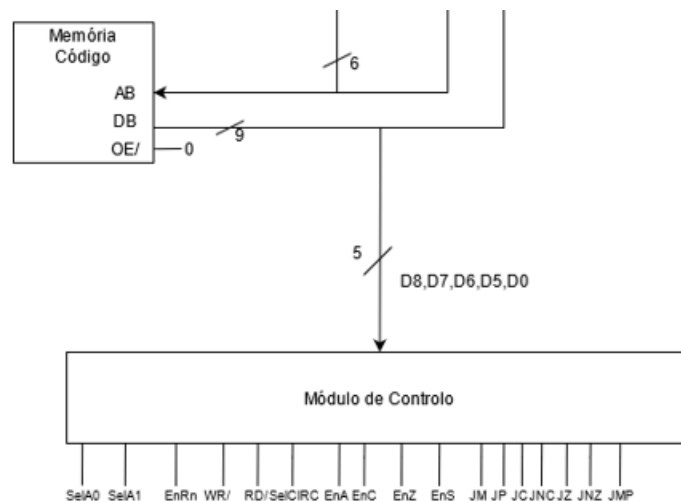


Figura 11 - Módulo de controlo

O módulo de controlo permite a ativação coordenada dos sinais de controlos dos dispositivos hardware presentes no módulo funcional.

O número de bits utilizado no módulo de controlo é resultado do número de bits usado para distinção entre instruções na etapa de codificação das instruções, portanto tem 5 bits (D8, D7, D6, D5, D0). Através destes bits temos a informação dos sinais que necessitam de estar ativos consoante uma instrução específica.

De seguida vão ser especificados os sinais ativos para as diversas instruções no módulo de controlo, no formato de uma tabela.

Especificação das entradas e saídas do módulo de controlo

O módulo de controlo recebe as instruções dos programas a 9 bits a partir do *data bus* da memória de código. Consoante os bits de distinção das instruções recebidas, são especificados os sinais ativos no módulo de controlo, de forma aos componentes físicos do CPU realizarem os respetivos programas associados às instruções corretamente.

Esta tabela permite associar os bits de instrução com as respetivas instruções.

Instruções	D8	D7	D6	D5	D0	Sinais ativos
MOV A, #constante6	1	1	1	-	-	EnA, SelA0, SelA1
MOV A, Rn	0	0	0	0	0	EnA
MOV Rn, A	0	0	0	0	1	EnRn
CLRC	0	0	0	1	0	SelClrC, EnC
NOT A	0	0	0	1	1	EnA, SelA0, EnZ, EnS
AND A, Rn	0	0	1	0	0	EnA, SelA0, EnZ, EnS
OR A, Rn	0	0	1	0	1	EnA, SelA0, EnZ, EnS
SUBB A, Rn	0	0	1	1	0	EnA, SelA0, EnZ, EnC, EnS
ADDC A, Rn	0	0	1	1	1	EnA, SelA0, EnZ, EnC, EnS
MOV A, @Rn	0	1	0	0	0	EnA, SelA1, RD/
MOV @Rn, A	0	1	0	0	1	WR/
JM rel5	0	1	0	1	-	JM
JP rel5	0	1	1	0	-	JP
JC rel5	0	1	1	1	-	JC
JNC rel5	1	0	0	0	-	JNC
JZ rel5	1	0	0	1	-	JZ
JNZ rel5	1	0	1	0	-	JNZ
JMP end6	1	1	0	-	-	JMP

Figura 12 - Tabela de entrada e saídas do módulo de controlo

Tabela EPROM

De seguida à realização da especificação das entradas e saídas do módulo de controlo é necessário definir a tabela EPROM, com a dimensão 32 x 16.

A memória do módulo de controlo é do tipo ROM (*Read Only Memory*), ou seja, apenas é possível ler dados desta memória. Em memórias ROM os valores memorizados são sempre os mesmos, até após ser desligada a alimentação.

Nesta tabela são definidos os intervalos dos endereços na memória da EPROM para cada instrução, representados em hexadecimal, e também a interpretação dos valores dos sinais de saída em hexadecimal.

No caso em que os bits de instrução não especificam nenhuma instrução realizada pelo CPU, apenas os sinais WR/ e RD/ ficam ativos.

	D8	D7	D6	D5	d0		SA0	SA1	EnRn	WR/	RD/	SClrc	EnA	EnC	EnZ	JM	JP	JC	JNC	JZ	JNZ	JMP	
INSTRUC...	A4	A3	A2	A1	A0	address	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Data
MOV A, Rn	0	0	0	0	0	{0h}	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1A00h
MOV Rn, A	0	0	0	0	1	{1h}	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800h
CLRC	0	0	0	1	0	{2h}	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1D00h
NOT A	0	0	0	1	1	{3h}	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9A80h
AND A, Rn	0	0	1	0	0	{4h}	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9A80h
OR A, Rn	0	0	1	0	1	{5h}	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9A80h
SUBB A, Rn	0	0	1	1	0	{6h}	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9B80h
ADDC A,RN	0	0	1	1	1	{7h}	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9B80h
MOV A, @RN	0	1	0	0	0	{8h}	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200h
MOV @Rn, A	0	1	0	0	1	{9h}	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0800h
JM rel5	0	1	0	1	-	{Ah, Bh}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1840h
JP rel5	0	1	1	0	-	{CH, DH}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1820h
JC rel5	0	1	1	1	-	{EH, FH}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1810h
JNC rel5	1	0	0	0	-	{10H,11H}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1808h
JZ rel5	1	0	0	1	-	{12H,13H}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1804h
JNZ rel5	1	0	1	0	-	{14H,15H}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1802h
JMP end6	1	1	0	-	-	{18H,1BH}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1801h
MOV A, const6	1	1	1	-	-	{1CH,1FH}	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DA00h
None	1	0	1	1	-	{16H,17H}	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800h

Figura 13 - Tabela EPROM

Simulação da arquitetura desenhada no arduino

A partir da arquitetura mencionada anteriormente, foi realizada a simulação do microprocessador em arduino, utilizando o simulador TinkerCad.

Foi realizada a seguinte montagem para o sistema projetado, foi utilizado um botão de forma a incrementar o sinal de *CLCK* progressivamente.

 


Figura 14 - Montagem realizada na simulação em arduino

A simulação do CPU foi baseada em todo o processo desenvolvido anteriormente, tendo sido realizada uma implementação de todos os componentes do microprocessador com base no modelo funcional projetado.

Um dos principais aspetos que teve que ser tido em atenção na realização simulação do CPU foi a representação dos valores com o número de bits correto. Os valores dos registos Program Counter, por exemplo, são a 6 bits, por isso para representar estes valores utilizou-se o byte, visto que é o data type mais próximo de 6 bits que pode ser utilizado. Portanto para verificar que os valores não ultrapassam os 6 bits é utilizada a seguinte máscara bitwise:

```
//mux1  
byte end_six = mem_codigo_db & 0x3F;
```

Foi realizada uma função chamada módulo funcional que implementa todos os conceitos especificados no módulo de controlo. Esta função também é responsável por lidar com a possibilidade de números negativos para o valor rel5.

```
//----- MODELO FUNCIONAL -----

void modulo_funcional(){

    //data-bus da memoria de codigo
    mem_codigo_db = mem_codigo[reg_pc_q];

    //rel5

    //aplicar mascara 1111, para ficar com apenas os 5 bits menos significantes
    byte rel5 = mem_codigo_db & 0x01F;
    // se o numero for negativo, adicionar 1's a frente
    if (bitRead(rel5, 4) == 1){

        rel5 = rel5 | 0x20;

    }

    //defenir EN0 e o EN1
    byte demux_output = DEMUX_2x1(enRn,D3_sinal);
    en_r0 = bitRead(demux_output,0);
    en_r1 = bitRead(demux_output,1);

    //defenir entradas dos registos RN
    reg_rn_r0_d = reg_a_q;
    reg_rn_r1_d = reg_a_q;

    //defenir saida do RN
    byte reg_rn_q = MUX_2x1(D3_sinal, reg_rn_r0_q, reg_rn_r1_q);

    //porta tri_state

    if(!wr){
        mem_dados[reg_rn_q] = reg_a_q;
        mem_dados_db = reg_a_q;
    }

    else {
        mem_dados_db = mem_dados[reg_rn_q];
    }

    byte const_six = mem_codigo_db & 0x3F;

    //multiplexer do registo A
    y_reg_a_mux = MUX_4x1(selA0,selA1,reg_rn_q ,alu_Y ,mem_dados_db , const_six );
    reg_a_d = y_reg_a_mux;

    //ALU
    alu_Y = alu(D6_sinal,D5_sinal,D0_sinal, reg_a_q, reg_rn_q, alu_cryIn);

    //MUX CLRC
    y_clear_mux = MUX_2x1(selClrC, alu_cryOut,0);

    //atribuir o entrada dos registos das flags
    reg_c_d = y_clear_mux;
    reg_z_d = alu_z;
    reg_s_d = alu_sinal;

    //PC
    //Bit sel do mux0
    selPc0 = moduloSelPC0 ();
    //mux0

    y_pc_mux_0 = MUX_2x1(!selPc0, rel5, 1);
    //Serial.print(y_pc_mux_0);

    //adder
    adder_pc = (y_pc_mux_0 + reg_pc_q) & 0x3F;

    //mux1
    byte end_six = mem_codigo_db & 0x3F;
    y_pc_mux_1 = MUX_2x1(jmp,adder_pc,end_six );

    //registo pc
    reg_pc_d = y_pc_mux_1 & 0x3F; }
```

Programas de teste

De forma a testar o correto funcionamento do microprocessador foram realizados programas de forma a testar as diversas partes dos componentes do CPU através das respetivas instruções

Programa 1

Programa para testar os registos internos do CPU, a leitura e escrita da memória de dados e o segundo multiplexer do módulo *Program Counter*.

```
void programa_teste_1(){
    //mov A, 12(0xC)
    mem_codigo[0x00] = 0x1CC;
    //MOV @rn,a      R=0
    mem_codigo[0x01] = 0x81;
    //MOV A, 2
    mem_codigo[0x02] = 0x1C2;
    //MOV A,@RN      R=0
    mem_codigo[0x03] = 0x80;
    //JMP end6 3
    mem_codigo[0x04] = 0x183;
}
```

0x1CC = 111001100
 0X81 = 10000001
 0X1C2 = 111000010
 0X80 = 10000000
 0X183 = 110000011

Programa 2

Programa para testar o correto funcionamento da ALU e do módulo SelPCO.

```
void programa_teste_2(){
    //MOV A, 8(0x8)
    mem_codigo[0x00] = 0x1C8;
    //MOV RN, A      R=0
    mem_codigo[0x01] = 0x01;
    //AND A, RN      R=0
    mem_codigo[0x02] = 0x40;
    //NOT A, RN      R=0
    mem_codigo[0x03] = 0x21;
    //OR A, RN       R=0
    mem_codigo[0x04] = 0x41;
    //ADD A, RN      R=0
    mem_codigo[0x05] = 0x61;
    //CLR C
    mem_codigo[0x06] = 0x20;
    //SUBB A, RN     R=0
    mem_codigo[0x07] = 0x60;
    //JC
    mem_codigo[0x08] = 0xE0;
    //JZ
    mem_codigo[0x09] = 0x120;
    //JM 010110100
    mem_codigo[0xA] = 0xB4;
}
```

0x1C8 = 111001000
 0X01 = 000000001
 0X40 = 001000000
 0X21 = 000100001
 0X41 = 001000001
 0X61 = 001100001
 0X20 = 000100000
 0X60 = 011000000
 0XE0 = 011100000
 0X120 = 100100000
 0XB4 = 10110100

Programa 3

Programa para testar o correto funcionamento do registro 1 do conjunto RN, teste das instruções do tipo JMP e da instrução vazia.

```
//MOV A 15 (0xF)
mem_codigo[0x00] = 0x1CF;
//MOV RN,A      R=1
mem_codigo[0x01] = 0x09;
//MOV @RN, A    R=1
mem_codigo[0x02] = 0x89;
//MOV A 20
mem_codigo[0x03] = 0x1CC;
//add A, RN     R=1
mem_codigo[0x04] = 0x69;
//MOV A, @RN    R=1
mem_codigo[0x05] = 0x88;
//JNC 2
mem_codigo[0x06] = 0x102;
//JNZ 1
mem_codigo[0x07] = 0x141;
//JP 1
mem_codigo[0x08] = 0xC1;
//NONE
mem_codigo[0x09] = 0x160;
//JMP 9
mem_codigo[0xA] = 0x189;
```

```
0x1CF = 111001111
0X09 = 000001001
0X89 = 010001001
0X1CC = 111001100
0X69 = 001101001
0X88 = 010001000
0X102 = 100000010
0X141 = 101000001
0XC1 = 011000001
0X160 = 101100000
0X189 = 110001001
```

Programa 4

Programa para testar o correto funcionamento da instrução **mov rn, a**.

```
void programa_teste_4(){
    //mov A, 12 (0xC)
    mem_codigo[0x00] = 0x1CC;
    //mov rn, a      R=0
    mem_codigo[0x01] = 0x01;
    //mov a, 2 (0x2)
    mem_codigo[0x02] = 0x1C2;
    //
    //mov a, rn
    mem_codigo[0x03] = 0x0;
}
```

```
0X1CC = 111001100
0X01 = 000000001
0X1C2 = 101100000
0X0 = 111000010
```

Programa adição de dois valores introduzidos pelo utilizador

Realizou-se um programa que permite receber o input do utilizador, o utilizador escolhe dois valores e é realizada a soma destes dois valores, e uma instrução “jump if carry”.

```
void programa_teste_adicao() {  
    int val1 = 0;  
    int val2 = 0;  
  
    Serial.print("Primeiro Valor: ");  
  
    bool waiting = true;  
    bool waiting_2 = true;  
  
    while(waiting){  
        val1 = Serial.readString().toInt();  
        if (val1 !=0 ){  
            Serial.print(val1);  
            waiting = false;  
        }  
    }  
    Serial.println();  
    Serial.print("Segundo Valor: ");  
  
    while(waiting_2){  
        val2 = Serial.readString().toInt();  
  
        if (val2 !=0 ){  
            Serial.print(val2);  
            waiting_2 = false;  
        }  
    }  
    Serial.println();  
  
    //obter 6 primeiros bits  
    val1 = val1 & 0x3F;  
    // juntar 111000000 com o valor introduzido a 6 bits  
    val1 = val1 | 0x1C0;  
  
    val2 = val2 & 0x3F;  
    val2 = val2 | 0x1C0;  
  
    //MOV A , VAL1  
    mem_codigo[0x00] = val1;  
    //MOV RN, A      R=0  
    mem_codigo[0x01] = 0x01;  
    //MOV A, VAL2  
    mem_codigo[0x02] = val2;  
    //ADD VAL1, VAL2  
    mem_codigo[0x03] = 0x61;  
    //JP CARRY  
    mem_codigo[0x04] = 0xE0;  
}
```

Código em anexo

```

1
2
3 #define mem_codigo_dim 64 //2^6
4 #define mem_dados_dim 64 //2^6
5 #define eeprom_dim 32 //2^5
6
7 #define debounce_time 200
8 unsigned long now0, ago0; //timestamp debounce MCLK
9 unsigned long now1, ago1; //timestamp debounce MCLK negativo
10
11 //arrays das memorias
12
13 //arr memoria codigo
14 word mem_codigo[mem_codigo_dim];
15 word mem_codigo_db;
16
17 //arr memoria dados
18 byte mem_dados[mem_dados_dim];
19 byte mem_dados_db;
20
21 //arr eeprom
22 word eeprom[eeprom_dim];
23
24
25 //----- ROGRAM COUNTER -----
26
27 //saida do primeiro mux do pc
28 byte y_pc_mux_0;
29 //bit selector do mux
30 bool selPc0;
31
32 //adder
33 byte adder_pc;
34
35
36 //saida do segundo mux do pc
37 byte y_pc_mux_1;
38
39 //registro PC
40 byte reg_pc_d;
41 byte reg_pc_q;
42
43 //----- Registos -----
44
45 //registos RN
46
47 //R0
48 byte reg_rn_r0_d;
49 byte reg_rn_r0_q;
50 bool en_r0;
51
52 //R1
53 byte reg_rn_r1_d;
54 byte reg_rn_r1_q;
55 bool en_r1;
56
57 //registro A
58
59 //mux
60 byte y_reg_a_mux;
61
62 //
63 byte reg_a_d;
64 byte reg_a_q;
65
66 //registro C
67
68
69 bool reg_c_d;
70 bool reg_c_q;
71
72 //registro Z
73 bool reg_z_d;
74 bool reg_z_q;
75
76 //registro S
77 bool reg_s_d;
78 bool reg_s_q;
79
80 //----- ALU -----
81
82 //saidas da ALU
83 byte alu_Y;
84 bool alu_cryIn;
85 bool alu_cryOut;
86 bool alu_z;
87 bool alu_sinal;
88
89 //mux clr_c
90 bool y_clear_mux;
91
92 //-----SAIDAS MODULO CONTROLO-----
93
94 bool selA0;
95 bool selA1;
96 bool enRn;
97 bool wr;
98 bool rd;
99 bool selClrC;
100 bool enA;

```

```

99  bool enC;
100 bool enZ;
101 bool enS;
102 bool jm;
103 bool jp;
104 bool jcr;
105 bool jnc;
106 bool jz;
107 bool jnz;
108 bool jmp;
109 //bit de seleção de registo
110 bool D3_sinal;
111 //bit de seleção de operacao da ALU
112 bool D0_sinal;
113 bool D5_sinal;
114 bool D6_sinal;
115
116
117
118
119 void setup() {
120
121     Serial.begin(9600);
122     wr=true;
123     rd=true;
124     pinMode(2,INPUT_PULLUP);
125     preencher_mem_dados_random();
126     preencherEPROM();
127     //preencher_mem_codigo_random();
128     mostrar_menu();
129     programa_teste();
130     //programa_teste_1();
131     //programa_teste_2();
132
133     // programa_teste_3();
134
135
136     //interrupts realizam atualizacao de registos e flags do CPU
137     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), MCLKneg, FALLING);
138     interrupts();
139
140 }
141
142 void loop() {
143
144     modulo_funcional();
145     modulo_controlo();
146     handleUserInput();
147
148 }
149
150 void preencher_aux(byte add_inicial, byte add_final, word data, word rom[]){
151
152     for ( int i =add_inicial; i<= add_final; i++){
153         rom[i] = data;
154     }
155 }
156
157 void preencherEPROM() {
158
159     eeprom[0x00] = 0x1A00;
160     eeprom[0x01] = 0x3800;
161     eeprom[0x02] = 0x1D00;
162     eeprom[0x03] = 0x9A80;
163     eeprom[0x04] = 0x9A80;
164     eeprom[0x05] = 0x9A80;
165     eeprom[0x06] = 0x9B80;
166
167     eeprom[0x07] = 0x9880;
168     eeprom[0x08] = 0x5200;
169     eeprom[0x09] = 0x0800;
170     preencher_aux(0xA,0xB,0x1840, eeprom);
171     preencher_aux(0xC,0xD,0x1820, eeprom);
172     preencher_aux(0xE,0xF,0x1810, eeprom);
173     preencher_aux(0x10,0x11,0x1808, eeprom);
174     preencher_aux(0x12,0x13,0x1804, eeprom);
175     preencher_aux(0x14,0x15,0x1802, eeprom);
176     preencher_aux(0x18,0x1B,0x1801, eeprom);
177     preencher_aux(0x1C,0x1F,0xDA00, eeprom);
178     preencher_aux(0x16,0x17,0x1800, eeprom);
179
180 }
181
182
183 void preencher_mem_dados_random() {
184
185     for (int i=0;i < mem_dados_dim; i++){
186
187         //mem dados tem valores a 6 bits
188         mem_dados[i] = random(64);
189     }
190 }
191
192 void preencher_mem_codigo_random() {
193
194     for (int i=0;i < mem_codigo_dim; i++){
195
196         //mem codigo tem valores a 9 bits
197         mem_codigo[i] = random(512);
198     }
199 }
200
201
202
203
204

```

```

205
206 //COMPONENTES
207
208 //MUX 2x1
209 byte MUX_2x1(boolean S, byte A, byte B){
210     return S ? B : A;
211 }
212
213 //DEMUX 2x1
214 byte DEMUX_2x1 (bool D, bool S0){
215     return D << S0;
216 }
217
218 //REGISTO C/ ENABLE
219 byte registoComEnable(bool en, byte D, byte Q){
220     return MUX_2x1(en,Q,D);
221 }
222
223 //SOMADOR
224 byte somador(byte A, byte B){
225     return A+B;
226 }
227
228 //MUX 4x1
229 byte MUX_4x1(boolean S0, boolean S1, byte in_0, byte in_1, byte in_2, byte in_3){
230     if (!S0 & !S1){
231         return in_0;
232     }
233     if (S0 & !S1){
234         return in_1;
235     }
236     if (!S0 & S1){
237         return in_2;
238     }
239     if (S0 & S1){
240         return in_3;
241     }
242 }
243
244
245 //----- modulo controlo -----
246 void modulo_controlo(){
247
248     word input_db = mem_codigo_db;
249
250     //bits de selecao de RN e de operacao da ALU
251     D3_sinal = bitRead(input_db,3);
252     D0_sinal = bitRead(input_db,0);
253     D5_sinal = bitRead(input_db,5);
254     D6_sinal = bitRead(input_db,6);
255
256
257     //bits significantes D8,D7,D6,D5,D0
258     //11110001 = 0xE1
259     word input_masked = input_db & 0xE1; //aplicar mascara
260
261     //transformar D8,D7,D6,D5,D0 em A4,A3,A2,A1,A0
262     word inputShifted = ((bitRead(input_masked,8) <<4)
263         | (bitRead(input_masked,7) <<3)
264         | (bitRead(input_masked,6) <<2)
265         | (bitRead(input_masked,5) <<1)
266         | (bitRead(input_masked,0) <<0));
267
268
269     word data = eeprom[inputShifted];
270
271     //ler bits data da eeprom, atribuir valores aos sinais de saida
272     selA0 = bitRead(data, 15);
273     selA1 = bitRead(data, 14);
274     enRn = bitRead(data, 13);
275     wr = bitRead(data, 12);
276     rd = bitRead(data, 11);
277     selClrC = bitRead(data, 10);
278     enA = bitRead(data, 9);
279
280     enC = bitRead(data, 8);
281     enZ = bitRead(data, 7);
282     jm = bitRead(data, 6);
283     jp = bitRead(data, 5);
284     jc = bitRead(data, 4);
285     jnc = bitRead(data, 3);
286     jz = bitRead(data, 2);
287     jnz = bitRead(data, 1);
288     jmp = bitRead(data, 0);
289
290 }
291
292
293
294
295 //----- moduloSelPC0 -----
296
297 bool moduloSelPC0 (){
298
299
300

```



```
301     return jm & (reg_s_q) | jp & (!reg_s_q) |
302           jc & (reg_c_q) | jnc & (!reg_c_q)
303           | jz & (reg_z_q) | jnz & (!reg_z_q);
304
305 }
306
307 //----- ALU -----
308
309 //clrc
310 bool clrc(bool c){
311     c = 0;
312 }
313
314 //not
315 byte not_a(byte a){
316     return ~a;
317 }
318
319 //and
320 byte and_a(byte a, byte rn){
321     return a & rn;
322 }
323
324 //or
325 byte or_a(byte a, byte rn){
326     return a | rn;
327 }
328
329 //SUBB
330 byte subb(byte a, byte rn, byte cy) {
331     return (a - rn - cy) ;
332 }
333
334 }
335
336 //ADDC
337 byte addc(byte a, byte rn, byte cy) {
338
339     return (a + rn + cy) ;
340 }
341
342 byte alu(bool sel2, bool sel1, bool sel0, byte a, byte rn, bool cy){
343
344     byte output;
345     //NOT A
346     if (!sel2 & sel1 & sel0){
347         output = not_a(a) & 0x3F;
348
349         alu_z = (output==0);
350         alu_sinal = bitRead(output,5);
351     }
352
353     //AND A
354     if (sel2 & !sel1 & !sel0){
355         output = and_a(a,rn) & 0x3F;
356         alu_z = (output==0);
357         alu_sinal = bitRead(output,5);
358     }
359
360     //OR A
361     if (sel2 & !sel1 & sel0){
362         output = or_a(a,rn) & 0x3F;
363         alu_z = (output==0);
364         alu_sinal = bitRead(output,5);
365     }
366 }
```

```

377 //SUBB A, Rn
378 if (sel2 & sel1 & !sel0){
379     byte outputAux = subb(a,rn, cy);
380     alu_cryOut = ((int) a - rn - cy) > 64 | ((int) a - rn - cy) < 0 ;
381     output = outputAux & 0x3F;
382     alu_z = ( output==0);
383     alu_sinal = bitRead(output,5);
384 }
385
386 //ADDC A, Rn
387 if (sel2 & sel1 & sel0){
388     byte outputAux = addc(a,rn, cy);
389     alu_cryOut = ((int) a + rn + cy) > 64 | ((int) a + rn + cy) < 0;
390     output = outputAux & 0x3F;
391     alu_z = ( output==0);
392     alu_sinal = bitRead(output,5);
393 }
394
395 return output;
396 }
397 }
398 }
399 }
400 }

401
402 //----- MODELO FUNCIONAL -----
403
404 void modulo_funcional(){
405     //data-bus da memoria de codigo
406     mem_codigo_db = mem_codigo[reg_pc_q];
407
408     //rel5
409
410     //aplicar mascara 11111, para ficar com apenas os 5 bits menos significantes
411     byte rel5 = mem_codigo_db & 0x01F;
412     // se o numero for negativo, adicionar 1's a frente
413     if (bitRead(rel5, 4) == 1){
414         rel5 = rel5 | 0x20;
415     }
416
417     //definir EN0 e o EN1
418     byte demux_output = DEMUX_2x1(enRn,D3_sinal);
419     en_r0 = bitRead(demux_output,0);
420     en_r1 = bitRead(demux_output,1);
421
422     //definir entradas dos registros RN
423     reg_rn_r0_d = reg_a_q;
424     reg_rn_r1_d = reg_a_q;
425
426     //definir saída do RN
427     byte reg_rn_q = MUX_2x1(D3_sinal, reg_rn_r0_q, reg_rn_r1_q);
428
429     //porta tri_state
430
431     if(!wr){
432         mem_dados[reg_rn_q] = reg_a_q;
433
434         mem_dados_db = reg_a_q;
435     }
436     else {
437         mem_dados_db = mem_dados[reg_rn_q];
438     }
439
440     byte const_six = mem_codigo_db & 0x3F;
441
442     //multiplexer do registro A
443     y_reg_a_mux = MUX_4x1(selA0,selA1,reg_rn_q,alu_Y,mem_dados_db, const_six );
444     reg_a_d = y_reg_a_mux;
445
446     //ALU
447     alu_Y = alu(D6_sinal,D5_sinal,D0_sinal, reg_a_q, reg_rn_q, alu_cryIn);
448
449     //MUX CLRC
450     y_clear_mux = MUX_2x1(selClrC, alu_cryOut,0);
451
452     //atribuir o entrada dos registros das flags
453     reg_c_d = y_clear_mux;
454     reg_z_d = alu_z;
455     reg_s_d = alu_sinal;
456
457     //PC
458     //Bit sel do mux0
459     selPc0 = moduloSelPC0 ();
460     //mux0
461     y_pc_mux_0 = MUX_2x1(!selPc0, rel5, 1);
462     //Serial.print(y_pc_mux_0);
463
464     //adder
465     adder_pc = (y_pc_mux_0 + reg_pc_q) & 0x3F;
466
467     //mux1

```

```

474 byte end_six = mem_codigo_db & 0x3F;
475 y_pc_mux_1 = MUX_2x1(jmp,adder_pc,end_six );
476
477 //registro pc
478 reg_pc_d = y_pc_mux_1 & 0x3F; }
479
480 }
481
482
483
484 void MCLK() {
485
486     long now0 = millis();
487     if (now0 - ago0 > debounce_time){
488
489         //atualizar Registro Program counter
490         reg_pc_q = registoComEnable(1,reg_pc_d,reg_pc_q);
491         attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), MCLKneg, FALLING);
492
493     }
494     ago0 = now0;
495 }
496
497 }
498
499 void MCLKneg() {
500
501
502     now1 = millis();
503     if (now1 - ago1 > debounce_time){
504
505         //Atualizar registros que não o do program counter
506
507         //registos RN
508         reg_rn_r0_q = registoComEnable(en_r0, reg_rn_r0_d, reg_rn_r0_q);
509         reg_rn_r1_q = registoComEnable(en_r1, reg_rn_r1_d, reg_rn_r1_q);
510
511         //registro A
512         reg_a_q = registoComEnable(enA, reg_a_d, reg_a_q);
513
514         //registos flags
515         reg_z_q = registoComEnable(enZ,reg_z_d, reg_z_q );
516
517         reg_c_q = registoComEnable(enC,reg_c_d, reg_c_q );
518         alu_cryIn = reg_c_q;
519
520         reg_s_q = registoComEnable(enZ,reg_s_d, reg_s_q );
521
522         attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), MCLK, RISING);
523
524     }
525     ago1 = now1;
526 }
527
528
529
530 void teste_mod_funcional(){
531
532     word db = 0x157;
533     byte rel5 = db & 0x01F;
534
535     if (bitRead(rel5, 4) == 1){
536
537         rel5 = rel5 | 0x0E0;
538     }
539 }
540
541
542 void mostrar_menu(){
543
544     Serial.println("MENU");
545     Serial.println("r: Mostrar Registos, c: Mostrar memoria de codigo, d: Mostrar memoria de dados, e: Mostrar EPROM, s: Mostrar Sinais,o: Mostrar instrucoes");
546     Serial.println();
547
548 }
549
550
551
552
553
554
555
556 void mostrar_eprom(){
557
558     Serial.print("-----TABELA EPROM-----");
559     Serial.println(" ");
560     Serial.println(" ");
561     Serial.print("ENDEREÇO | ");
562     Serial.print(" DATA");
563     Serial.println(" ");
564
565     for (int i =0; i < eprom_dim; i++){
566         Serial.print("0x");
567         Serial.print(i, HEX);
568         if (i<=0xF){
569             Serial.print(" | 0x");
570         }
571         else{
572             Serial.print(" | 0x");
573         }
574         Serial.print(eprom[i], HEX);

```

```
575     Serial.println("");
576
577   }
578 }
579
580
581 void mostrar_mem_dados() {
582
583   Serial.print("-----Memoria de dados-----");
584   Serial.println(" ");
585   Serial.println(" ");
586   Serial.print("ENDEREÇO | ");
587   Serial.print(" INSTRUÇÃO");
588   Serial.println(" ");
589
590   int c=0;
591
592   for (byte i=0; i < mem_dados_dim; i++){
593
594     if (c==0) {
595
596       Serial.print("[0x");
597       Serial.print(i, HEX);
598       Serial.print(" - ");
599
600
```

```
601       Serial.print("0x");
602       Serial.print(i+8, HEX);
603       if(i==0){
604         Serial.print("]   ");
605       }
606       else if(i==8){
607         Serial.print("]   ");
608       }
609       else{
610         Serial.print("]   ");
611       }
612     }
613     Serial.print("0x");
614     Serial.print(mem_dados[i], HEX);
615
616     Serial.print(" ");
617     c++;
618     if (c == 8){
619       Serial.println();
620       c = 0;
621     }
622   }
623   Serial.println();
624 }
625
626 void mostrar_mem_codigo() {
627
628   Serial.print("-----Memoria de Código-----");
629   Serial.println(" ");
630   Serial.println(" ");
631   Serial.print("ENDEREÇO | ");
632   Serial.print(" INSTRUÇÃO");
633   Serial.println(" ");
634
635   int c=0;
636
637   for (byte i=0; i < mem_codigo_dim; i++){
638
639     . . . . .
640
```

```
640     if (c==0){
641
642         Serial.print("[0x");
643         Serial.print(i,HEX);
644         Serial.print(" - ");
645         Serial.print("0x");
646         Serial.print(i+8,HEX);
647         if(i==0){
648             Serial.print("]   ");
649         }
650         else if(i==8){
651             Serial.print("]   ");
652         }
653         else{
654             Serial.print("]   ");
655         }
656     }
657     Serial.print("0x");
658     Serial.print(mem_codigo[i],HEX);
659
660     Serial.print(" ");
661     c++;
662     if (c == 8){
663         Serial.println();
664         c = 0;
665     }
666 }
667 Serial.println();
668 }
669
670
671
672
673 void mostrar_registos() {
674
675     Serial.println("-----Registos-----");
676     Serial.println(" ");
677
678     Serial.print("[PC : 0x");
679     Serial.print(reg_pc_q, HEX);
680     Serial.print(" | R0 : 0x");
681     Serial.print(reg_rn_r0_q, HEX);
682     Serial.print(" | R1 : 0x");
683     Serial.print(reg_rn_r1_q, HEX);
684     Serial.print(" | RA : 0x");
685     Serial.print(reg_a_q, HEX);
686     Serial.print(" | RC : 0x");
687     Serial.print(reg_c_q, HEX);
688     Serial.print(" | RZ : 0x");
689     Serial.print(reg_z_q, HEX);
690     Serial.print(" | RS : 0x");
691     Serial.print(reg_s_q, HEX);
692     Serial.println(" ] ");
693     Serial.println();
694 }
695
696
697
698 void mostrar_sinais() {
699
700
```

```
701 Serial.println("-----Modulo de controlo-----");
702 Serial.println("");
703 Serial.print("[selA0 : ");
704 Serial.print(selA0, BIN);
705 Serial.print(" | selA1 : ");
706 Serial.print(selA1, BIN);
707 Serial.print(" | enRn : ");
708 Serial.print(enRn, BIN);
709 Serial.print(" | /wr : ");
710 Serial.print(wr, BIN);
711 Serial.print(" | /rd : ");
712 Serial.print(rd, BIN);
713 Serial.print(" | selClrC : ");
714 Serial.print(selClrC, BIN);
715 Serial.print(" | enA : ");
716 Serial.print(enA, BIN);
717 Serial.print(" | enC : ");
718 Serial.print(enC, BIN);
719 Serial.print(" | enZ : ");
720 Serial.print(enZ, BIN);
721 Serial.print(" | enS : ");
722 Serial.print(enZ, BIN);
723 Serial.print(" | jm : ");
724 Serial.print(jm, BIN);
725 Serial.print(" | jp : ");
726 Serial.print(jp, BIN);
727 Serial.print(" | jc : ");
728 Serial.print(jc, BIN);
729 Serial.print(" | jnc : ");
730 Serial.print(jnc, BIN);
731 Serial.print(" | jz : ");
732 Serial.print(jz, BIN);
733 Serial.print(" | jnz : ");
734 Serial.print(jnz, BIN);
735 Serial.print(" | jmp : ");
736 Serial.print(jmp, BIN);
737 Serial.println(" ] ");
738 Serial.println();

739
740
741
742 }
743
744 void mostrar_instrucoes(){
745
746     word instrucao = mem_codigo[reg_pc_q];
747
748     Serial.println("-----Instrucao-----");
749     Serial.print("instrucao: 0x");
750     Serial.print(instrucao, HEX);
751     Serial.print(" ");
752
753     //bits significantes D8,D7,D6,D5,D0
754     bool bit_D8 = bitRead(instrucao, 8);
755     bool bit_D7 = bitRead(instrucao, 7);
756     bool bit_D6 = bitRead(instrucao, 6);
757     bool bit_D5 = bitRead(instrucao, 5);
758     bool bit_D0 = bitRead(instrucao, 0);
759
760     if ( bit_D8 & bit_D7 & bit_D6){
761         Serial.print("MOV A, #constante6");
762     }
763
764     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & !bit_D5 & !bit_D0){
765         Serial.print("MOV A, Rn");
766     }
767     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & !bit_D5 & bit_D0){
768         Serial.print("MOV Rn, A");
769     }
770     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & bit_D5 & !bit_D0){
771         Serial.print("CLRC");
772     }
773     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & bit_D5 & bit_D0){
774         Serial.print("NOT A");
775     }
776     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & !bit_D5 & !bit_D0){
777         Serial.print("AND A, Rn");
778     }
779
780     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & !bit_D5 & bit_D0){
781         Serial.print("OR A, Rn");
782     }
783     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & bit_D5 & !bit_D0){
784         Serial.print("SUBB A, Rn");
785     }
786     else if (!bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & bit_D5 & bit_D0){
787         Serial.print("ADDC A, Rn");
788     }
789     else if (!bit_D8 & bit_D7 & !bit_D6 & !bit_D5 & !bit_D0){
790         Serial.print("MOV A, @Rn");
791     }
792     else if (!bit_D8 & bit_D7 & !bit_D6 & !bit_D5 & bit_D0){
793         Serial.print("MOV @Rn, A");
794     }
795 }
```

```

794     else if (!bit_D8 & bit_D7 & !bit_D6 & bit_D5 ){
795         Serial.print("JM rel5");
796     }
797     else if (!bit_D8 & bit_D7 & bit_D6 & !bit_D5 ){
798         Serial.print("JP rel5");
799     }
800     else if (!bit_D8 & bit_D7 & bit_D6 & bit_D5 ){
801         Serial.print("JC rel5");
802     }
803     else if (bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & !bit_D5 ){
804         Serial.print("JNC rel5");
805     }
806     else if (bit_D8 & !bit_D7 & !bit_D6 & bit_D5 ){
807         Serial.print("JZ rel5");
808     }
809     else if (bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & !bit_D5 ){
810         Serial.print("JNZ rel5");
811     }
812     else if (bit_D8 & bit_D7 & !bit_D6 ){
813         Serial.print("JMP end6");
814     }
815     else if (bit_D8 & !bit_D7 & bit_D6 & bit_D5 ){
816         Serial.print("None");
817     }
818 }
819
820
821     Serial.println();
822
823
824 }
825
826 void handleUserInput() {
827
828     if (Serial.available() > 0) {
829         // read the incoming byte:
830
831
832         switch(Serial.read()){
833             case 'r': mostrar_registos();
834                 break;
835             case 'c': mostrar_mem_codigo();
836                 break;
837             case 'd': mostrar_mem_dados();
838                 break;
839             case 'e': mostrar_eprom();
840                 break;
841             case 's': mostrar_sinais();
842                 break;
843             case 'o':mostrar_instrucoes();
844                 break;
845         }
846     }
847 }
848
849 }
850
851
852 void programa_teste_adicao() {
853
854     int val1 = 0;
855     int val2 = 0;
856
857     Serial.print("Primeiro Valor: ");
858
859     bool waiting = true;
860     bool waiting_2 = true;
861
862     while(waiting){
863
864         val1 = Serial.readString().toInt();
865         if (val1 !=0 ){
866             Serial.print(val1);
867
868             waiting = false;
869         }
870     }
871     Serial.println();
872     Serial.print("Segundo Valor: ");
873
874     while(waiting_2){
875
876         val2 = Serial.readString().toInt();
877
878         if (val2 !=0 ){
879             Serial.print(val2);
880             waiting_2 = false;
881         }
882     }
883     Serial.println();
884
885     //obter 6 primeiros bits
886     val1 = val1 & 0x3F;
887     // juntar 111000000 com o valor introduzido a 6 bits
888     val1 = val1 | 0x1C0;
889
890     val2 = val2 & 0x3F;
891     val2 = val2 | 0x1C0;

```

```

892
893
894 //MOV A, VAL1
895 mem_codigo[0x00] = val1;
896 //MOV RN, A      R=0
897 mem_codigo[0x01] = 0x01;
898 //MOV A, VAL2
899 mem_codigo[0x02] = val2;
900 //ADD VAL1, VAL2
901 mem_codigo[0x03] = 0x61;
902 //JP CARRY
903 mem_codigo[0x04] = 0xE0;
904 }
905 /*
906
907 Instruções  D8   D7  D6  D5  D0
908 MOV A, #c6  1   1   1   -   -
909 MOV A, Rn   0   0   0   0   0
910 MOV Rn, A   0   0   0   0   1
911 CLRC       0   0   0   1   0
912 NOT A      0   0   0   1   1
913 AND A, Rn  0   0   1   0   0
914 OR A, Rn   0   0   1   0   1
915 SUBB A, Rn 0   0   1   1   0
916 ADDC A, Rn 0   0   1   1   1
917 MOV A, @Rn 0   1   0   0   0
918 MOV @Rn, A 0   1   0   0   1
919 JM rel5 0   1   0   1   -
920 JP rel5 0   1   1   0   -
921 JC rel5 0   1   1   1   -
922 JNC rel5 1   0   0   0   -
923 JZ rel5 1   0   0   1   -
924 JNZ rel5 1   0   1   0   -
925 JMP end6 1   1   0   -   -
926 */
927
928
929
930 //fazer programinha de teste
931
932
933 void programa_teste_1(){
934
935     //mov A, 12(0xC)
936     mem_codigo[0x00] = 0x1CC;
937     //MOV @rn,a      R=0
938     mem_codigo[0x01] = 0x81;
939     //MOV A, 2
940     mem_codigo[0x02] = 0x1C2;
941     //MOV A,@RN      R=0
942     mem_codigo[0x03] = 0x80;
943     //JMP end6 3
944     mem_codigo[0x04] = 0x183;
945 }
946
947
948 void programa_teste_2(){
949
950     //MOV A, 8(0x8)
951     mem_codigo[0x00] = 0x1C8;
952     //MOV RN, A      R=0
953     mem_codigo[0x01] = 0x01;
954     //AND A, RN      R=0
955     mem_codigo[0x02] = 0x40;
956     //NOT A, RN      R=0
957     mem_codigo[0x03] = 0x21;
958     //OR A, RN       R=0
959     mem_codigo[0x04] = 0x41;
960     //ADD A, RN      R=0
961     mem_codigo[0x05] = 0x61;
962     //CLR C
963     mem_codigo[0x06] = 0x20;
964     //SUBB A, RN     R=0
965     mem_codigo[0x07] = 0x60;
966     //JC
967     mem_codigo[0x08] = 0xE0;

```



```
968 //JZ
969 mem_codigo[0x09] = 0x120;
970 //JM 010110100
971 mem_codigo[0xA] = 0xB4;
972
973 }
974
975 void programa_teste_3() {
976
977     //MOV A, 15 (0xF)
978     mem_codigo[0x00] = 0x1CF;
979     //MOV RN, A R=1
980     mem_codigo[0x01] = 0x09;
981     //MOV @RN, A R=1
982     mem_codigo[0x02] = 0x89;
983     //MOV A, 20
984     mem_codigo[0x03] = 0x1CC;
985     //add A, RN R=1
986     mem_codigo[0x04] = 0x69;
987     //MOV A, @RN R=1
988     mem_codigo[0x05] = 0x88;
989     //JNC 2
990     mem_codigo[0x06] = 0x102;
991     //JNZ 1
992     mem_codigo[0x07] = 0x141;
993     //JP 1
994     mem_codigo[0x08] = 0xC1;
995     //NONE
996     mem_codigo[0x09] = 0x160;
997     //JMP 9
998     mem_codigo[0xA] = 0x189;
999
1000 }
1001
1002 }
1003
1004 void programa_teste_4() {
1005
1006     //mov A, 12 (0xC)
1007     mem_codigo[0x00] = 0x1CC;
1008     //mov rn, a R=0
1009     mem_codigo[0x01] = 0x01;
1010     //mov a, 2 (0x2)
1011     mem_codigo[0x02] = 0x1C2;
1012     //
1013     //mov a, rn
1014     mem_codigo[0x03] = 0x0;
1015
1016 }
```

Conclusões

A partir da realização deste trabalho prático foi possível desenvolver diferentes competências, respetivamente:

- Reconhecimento das vantagens e desvantagens associadas a diferentes métodos de arquitetura do CPU, respetivamente arquitetura de Harvard e arquitetura Von Newman.
- Distinção e utilização de memórias do tipo RAM e ROM.
- Codificação de diferentes instruções com o menor número de bits possível.
- Distinção de diferentes instruções de CPU em conjuntos específicos.
- Abordagem modular para implementar diferentes módulos físicos.
- Interação de diferentes componentes de hardware com base na técnica de encaminhamento de dados.
- Projeção de circuitos físicos em arduino com múltiplos componentes a funcionar a um ritmo de *Clock*.
- Técnicas de programação baseadas em operações bit-a-bit como a utilização de *bitmasks*.

Neste trabalho prático foi possível criar um microprocessador capaz de realizar diversas instruções a partir duma abordagem modular e sequencial de etapas. No desenvolvimento do microprocessador começou-se por efetuar uma etapa de projeção. Na fase de projeção do CPU foi especifica a quantidade de bits para os diferentes componentes, codificação das diferentes instruções e o desenho do módulo funcional do microprocessador. Por fim foi realizada uma etapa de implementação, a partir da simulação do CPU no arduino.

O correto funcionamento do microprocessador foi comprovado a partir dum conjunto de programas de teste que permitem validar a correta implementação do microprocessador testando todas as instruções possíveis de ser realizadas.

Bibliografia

- Folhas de Computação Física de 2020/2021, da autoria do Professor Jorge Pais, em formato PDF.
- Folhas de Computação Física de 2020/2021, da autoria do Professor Carlos Carvalho, em formato PDF.
- Harvard Architecture. Disponível em <https://www.geeksforgeeks.org/harvard-architecture/>.
- Arquitetura Harvard. Disponível em [https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura Harvard](https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_Harvard).